

T1-moduulin kysymykset ja ratkaisu


04037

Kysymys 04037 Aihealue: Vastaanottimet

(04037) Supervastaanottimeen kuuluu		
+	oikein	(+) oskillaattori
+	oikein	(+) ilmaisain
+	oikein	(+) sekoittaja
-	väärin	(-) katalysaattori

Ratkaisu:

Tyypillinen supervastaanotin:

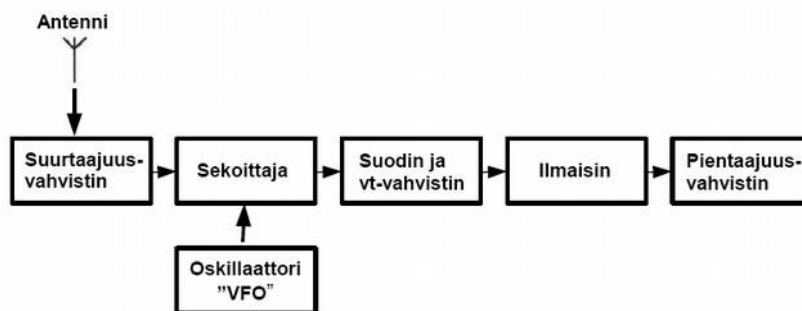

+	oikein	(+) oskillaattori
---	--------	---------------------

Tämä väite on oikein!

Kaikissa vastaanottimissa on jonkinlainen oskillaattori, joko vastaanottotaajuudella tai jollakin toisella taajuudella värähtelevä.

+	oikein	(+) ilmaisain
---	--------	-----------------

Tämä väite on oikein!

Kaikissa vastaanottimissa on oltava ilmaisain, jolla radioaaltoon liitetty modulaation muutetaan korvin kuunneltavaksi signaaliksi.

+	oikein	(+) sekoittaja
---	--------	------------------

Tämä väite on oikein!

Sekoittaja on kaikissa supervastaanottimissa.

-	väärin	(-) katalysaattori
---	--------	----------------------

Tämä väite on väärä!

Tämä on ns. "huuhaa"-väite.