


T1-moduulin kysymykset ja ratkaisu

04039

Kysymys 04039 Aihealue: Vastaanottimet

(04039) Supervastaanottimen lohkokaaavion osa voi olla		
+	oikein	(+) välitaajuusvahvistin
+	oikein	(+) 2. suurtaajuusvahvistin
+	oikein	(+) pientaajuussuodin
-	väärin	(-) mikrofonivahvistin

Ratkaisu:

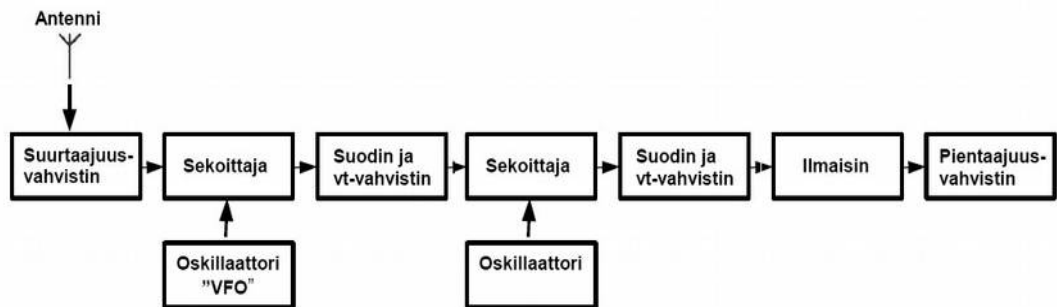

Kaksoissupervastaanotin

+	oikein	(+) välitaajuusvahvistin
---	---------------	----------------------------

Tämä väite on oikein!

+	oikein	(+) 2. suurtaajuusvahvistin
---	---------------	-------------------------------

Tämä väite on oikein!

Kaksoissuperissa voi olla 2. suurtaajuusvahvistin.

+	oikein	(+) pientaajuussuodin
---	---------------	-------------------------

Tämä väite on oikein!

Pientaajuusvahvistimen osana voi olla pientaajuussuodin.

-	väärin	(-) mikrofonivahvistin
---	---------------	--------------------------

Tämä väite on väärä!

Vastaanottimessa ei ole mikrofonia eikä mikrofonivahvistinta.